

组成原理实验课程第 2 次实验报告

实验名称	定点乘法			班级	李涛老师
学生姓名	孙蒨	学号	2112060	指导老师	董前琨
实验地点	A308		实验时间	2023.4.4	

1、实验目的

- (1) 理解定点乘法的不同实现算法的原理，掌握基本实现算法。
- (2) 熟悉并运用 verilog 语言进行电路设计。
- (3) 为后续设计 cpu 的实验打下基础。

2、实验设备

- (1) 装有 Xilinx Vivado 的计算机一台。
- (2) LS-CPU-EXB-002 教学系统实验箱一套。


3、实验要求

- (1) 将原有的迭代乘法改进成两位乘法，即每个时钟周期移位移两位，从而提高乘法效率。（其他形式的优化也建议尝试）
- (2) 将改进后的乘法器进行仿真验证
- (3) 将改进后的乘法器进行上实验箱验证，上箱验证时调整数据不在前 4 格显示
- (4) 实验报告中的原理图为迭代乘法的算法图，不再是顶层模块图
- (5) 使用三目运算符实现

4、实验内容说明

- (1) 学习并理解计算机中定点乘法器的多种实现算法的原理，重点掌握迭代乘法的实现算法。
- (2) 自行设计本次实验的方案，画出结构框图，详细标出输入输出端口，本次实验的乘法器建议采用迭代的方式实现，如果能力有余的，也可以采用其他效率更高的算法实现。本次实验要求实现的乘法为有符号乘法，因此需要注意计算机存储的有符号数都是补码的形式，设计方案传递进来的数也需是补码。
- (3) 根据设计的实验方案，使用 verilog 编写相应代码。
- (4) 对编写的代码进行仿真，得到正确的波形图。
- (5) 将以上设计作为一个单独的模块，设计一个外围模块去调用该模块，见图 3.1。外围模块中需调用封装好的 LCD 触摸屏模块，显示两个乘数和乘法结果，且需要利用触摸功能输入两个乘数。
- (6) 将编写的代码进行综合布局布线，并下载到实验箱中的 FPGA 板子上进行演示


5、实验原理图

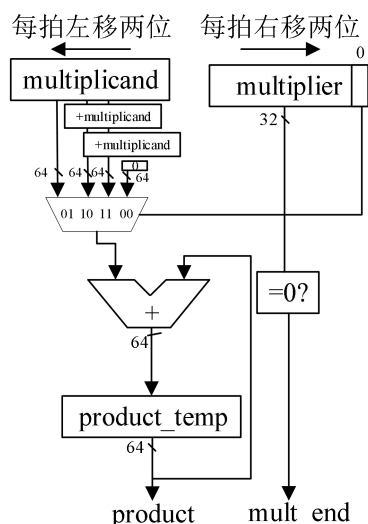

参与运算的为两个乘数的绝对值，乘法结果也是绝对值，需要单独判断符号位后校正乘积。乘数每次右移两位，被乘数每次左移两位。

判断乘数的最低两位，如果乘数最低两位是 00，部分积为 0；如果乘数最低两位是 01，部分积为被乘数的值；如果乘数最低两位是 10，部分积为被乘数的值的 2 倍；如果乘数最低两位是 11，部分积为被乘数的值的 3 倍。乘积不停地累加部分积即可得到结果。当乘数所有位全为 0，标志计算完成。

定点乘法参考设计的顶层模块图：

 

6、实验步骤

A. multiply.v 修改（使用 case 判断）

(1) multiply.v 修改，实现被乘数每次左移两位

42	//加载被乘数，运算时每次左移两位
43	reg [63:0] multiplicand;
44	always @ (posedge clk)
45	begin
46	if (mult_valid)
47	begin // 如果正在进行乘法，则被乘数每时钟左移两位

48	multiplicand <= {multiplicand[61:0],2'b0};
49	end
50	else if (mult_begin)
51	begin // 乘法开始，加载被乘数，为乘数 1 的绝对值
52	multiplicand <= {32'd0,op1_absolute};
53	end
54	end

(2) multiply.v 修改，乘数每次右移两位

56	//加载乘数，运算时每次右移两位
57	reg [31:0] multiplier;
58	always @ (posedge clk)
59	begin
60	if (mult_valid)
61	begin // 如果正在进行乘法，则乘数每时钟右移两位
62	multiplier <= {2'b0,multiplier[31:2]};
63	end
64	else if (mult_begin)
65	begin // 乘法开始，加载乘数，为乘数 2 的绝对值
66	multiplier <= op2_absolute;
67	end
68	end

(3)

70	// 部分积：乘数末位为 1，由被乘数左移得到；乘数末位为 0，部分积为 0;
71	reg [63:0] partial_product;
72	always@(multiplier[1:0])
73	begin
74	case(multiplier[1:0]) // 根据乘数最低两位判断
75	2'd00: // 乘数最低两位为 00，部分积为 0
76	partial_product <= 64'd0;
77	2'd01: // 乘数最低两位为 01，部分积为被乘数的值
78	partial_product <= multiplicand;
79	2'd11: // 乘数最低两位为 11，部分积为被乘数的值的三倍
80	partial_product <= multiplicand + multiplicand + multiplicand;
81	2'd10: // 乘数最低两位为 10，部分积为被乘数的值的二倍
82	partial_product <= multiplicand + multiplicand;
83	endcase
84	end

B. multiply.v 修改（使用三目运算符）

(1) multiply.v 修改，实现被乘数每次左移两位

42	//加载被乘数，运算时每次左移两位
43	reg [63:0] multiplicand;
44	always @ (posedge clk)
45	begin

46	if (mult_valid)
47	begin // 如果正在进行乘法，则被乘数每时钟左移两位
48	multiplicand <= {multiplicand[61:0],2'b00};
49	end
50	else if (mult_begin)
51	begin // 乘法开始，加载被乘数，为乘数 1 的绝对值
52	multiplicand <= {32'd0,op1_absolute};
53	end
54	end

(2) multiply.v 修改，乘数每次右移两位

56	//加载乘数，运算时每次右移两位
57	reg [31:0] multiplier;
58	always @ (posedge clk)
59	begin
60	if (mult_valid)
61	begin // 如果正在进行乘法，则乘数每时钟右移两位
62	multiplier <= {2'b00,multiplier[31:2]};
63	end
64	else if (mult_begin)
65	begin // 乘法开始，加载乘数，为乘数 2 的绝对值
66	multiplier <= op2_absolute;
67	end
68	end

(3)

70	// 部分积：乘数末位为 1，由被乘数左移得到；乘数末位为 0，部分积为 0;
71	wire[63:0] partial_product;//64 位数，保存部分积
72	assign partial_product = multiplier[1] ? (multiplier[0]?multiplicand+multiplicand+multiplicand:multiplicand+multiplicand):(multiplier[0]?multiplicand:64'd0);//乘数最低两位是 00，部分积为 0；如果乘数最低两位是 01，部分积为被乘数的值；如果乘数最低两位是 10，部分积为被乘数的值的 2 倍；如果乘数最低两位是 11，部分积为被乘数的值的 3 倍。乘积不停地累加部分积即可就得到结果。

C. multiply_display.v

修改 multiply_display.v，改变实验箱上输出的格子位置。

129	//---{输出到触摸屏显示}begin
130	//根据需要显示的数修改此小节，
131	//触摸屏上共有 44 块显示区域，可显示 44 组 32 位数据
132	//44 块显示区域从 1 开始编号，编号为 1~44，
133	always @(posedge clk)
134	begin
135	case(display_number)
136	6'd5 ://第 5 个格子显示
137	begin

138	display_valid <= 1'b1;
139	display_name <= "M_OP1";
140	display_value <= mult_op1;
141	end
142	6'd6 ://第 6 个格子显示
143	begin
144	display_valid <= 1'b1;
145	display_name <= "M_OP2";
146	display_value <= mult_op2;
147	end
148	6'd7 ://第 7 个格子显示
149	begin
150	display_valid <= 1'b1;
151	display_name <= "PRO_H";
152	display_value <= product_r[63:32];
153	end
154	6'd8 ://第 8 个格子显示
155	begin
156	display_valid <= 1'b1;
157	display_name <= "PRO_L";
158	display_value <= product_r[31: 0];
159	end
160	default :
161	begin
162	display_valid <= 1'b0;
163	display_name <= 48'd0;
164	display_value <= 32'd0;
165	end
166	endcase
167	end

7、实验结果分析


(1) 仿真波形分析

multiplicand=00001111

multiplier=00001111


00001111 × 00001111 = 0000 0000 0123 4321

A. 仿真波形最终结果

 


B. 过程分析

 (1) 第一个脉冲, 乘数 multiplier 后两位为 01, 部分积 partial_product 应为 0000 0000 0000 1111, 即被乘数的值 1111, 此时的 product 也为被乘数的值 0000 0000 0000 1111。




(2) 第二个脉冲, 乘数 multiplier 向右移动两位, 被乘数 multiplicand 向左移动两位, 乘数 multiplier 最后两位为 00, 部分积 partial_product 为 0, 此时乘积 product 不变。

 (3) 第三个脉冲, 乘数 multiplier 向右移动两位, 被乘数 multiplicand 向左移动两位, 乘数 multiplier 最后两位为 01, 部分积 partial_product 为被乘数的值 0000 0000 0001 1110, 乘积 product 应加上 partial_product, 变成 0000 0000 0001 2221。




(4) 第四个脉冲, 乘数 multiplier 向右移动两位, 被乘数 multiplicand 向左移动两位, 乘数最后两位为 00, partial_product=0, product 不变。

 (5) 乘数 multiplier 向右移动两位, 被乘数 multiplicand 向左移动两位, 乘数最后两位为 01, 部分积 partial_product 为被乘数的值 0000 0000 0011 1100, 乘积 product 应加上 partial_product, 变成 0000 0000 0012 3321。



 
(6) 乘数 multiplier 向右移动两位, 被乘数 multiplicand 向左移动两位, 乘数最后两位为 01, 部分积 partial_product 为被乘数的值 0000 0000 0111 1000, 乘积 product 应加上 partial_product, 变成 0000 0000 0123 4321。




(2) 实验箱

M_OP1 显示在第 5 格, M_OP2 显示在第 6 格, PRO_H 显示在第 7 格, PRO_L 显示在第 8 格。

A.

 

 被乘数为 10101010，为正数
 乘数为 01010101，为正数
 乘积为 0010 2030 4030 2010，结果正确
 B.



被乘数为 FFFF FFFF，是负数，绝对值为 0000 0001
 乘数位 FFFF FFFF，是负数，绝对值为 0000 0001
 乘积为正数，为 0000 0000 0000 0001，结果正确

8、总结感想

通过这个实验，对 Verilog 的应用能力有了更深入的了解和提升。通过将每个时钟周期的移位改为移两位，可以提高计算的精度和效率。同时，使用三目运算符可以简化代码的编写和理解，使代码更加清晰。在修改移位时，需要注意运算的溢出问题；在使用三目运算符时，需要注意不同运算符的优先级和使用方式。