

组成原理实验课程第 1 次实验报告

实验名称	数据运算：定点加法			班级	李涛老师
学生姓名	孙璐	学号	2112060	指导老师	董前琨
实验地点	A306		实验时间	2023.3.21	

1、实验目的

- (1) 熟悉 LS-CPU-EXB-002 实验箱和软件平台。
- (2) 掌握利用该实验箱各项功能开发组成原理和体系结构实验的方法。
- (3) 理解并掌握加法器的原理和设计。
- (4) 熟悉并运用 verilog 语言进行电路设计。
- (5) 为后续设计 cpu 的实验打下基础。

2、实验内容说明

(1) 实验设备

- 1) 装有 Xilinx Vivado 的计算机一台。
- 2) LS-CPU-EXB-002 教学系统实验箱一套。

(2) 实验任务

1) 阅读 LS-CPU-EXB-002 实验箱相关文档，熟悉硬件平台,特别需要掌握利用显示屏观察特定信号的方法。学习软件平台和设计流程。

2) 熟悉计算机中加法器的原理。

3) 自行设计本次实验的方案，画出结构框图，详细标出输入输出端口，本次实验的加法器可以使用全加器自己搭建加法模块，也可以在 verilog 中直接使用“+”（系统是自动调用库里加法 IP，且面积时序更优），依据教师要求选择一种方法实现。

4) 根据设计的实验方案，使用 verilog 编写相应代码。

5) 对编写的代码进行仿真，得到正确的波形图。

6) 将以上设计作为一个单独的模块，设计一个外围模块去调用该模块。外围模块中需调用封装好的触摸屏模块，显示两个加数和加法结果，且需要利用触摸功能输入两个加数。

7) 将编写的代码进行综合布局布线，并下载到实验箱中的 FPGA 板上进行演示。

8) 不要在前三格显示。

(3) 实验要求

- 1) 了解软硬件平台；
- 2) 掌握定点加法的工作原理；
- 3) 确定定点加法的输入输出端口设计；
- 4) 在课前画好设计框图或实验原理图；

5) 如果对 FPGA 板了解的话，可确定设计与 FPGA 板上交互的接口，画出包含外围模块的整体设计框图，即补充完善图 2.1。

(4) 实验实施：

- 1) 确认定点加法的设计框图的正确性；
- 2) 编写 verilog 代码；
- 3) 对该模块进行仿真，得出正确的波形，截图作为实验报告结果一项的材料；
- 4) 完成调用定点加法模块的外围模块的设计，并编写代码；
- 5) 对代码进行综合布局布线下载到实验箱里 FPGA 板上，进行上板验证。

(5) 实验检查：

- 1) 完成上板验证后，让指导老师或助教进行检查，进行现场演示，可对演示结果进

行拍照作为实验报告结果一项的材料。

(6) 实验报告的撰写：

1) 实验结束后，需按照规定的格式完成实验报告的撰写。

(7) 本次实验

1) 设计两个模块，8 位加法器和 32 位加法器，其中 32 位加法器通过调用 8 位加法器实现。

2) 针对 32 位加法器进行仿真验证

3) 针对 32 位加法器进行上实验箱验证

4) 要求不从前三格输出

3、实验原理图


 


图 2.40 定点加法参考设计的顶层模块框图

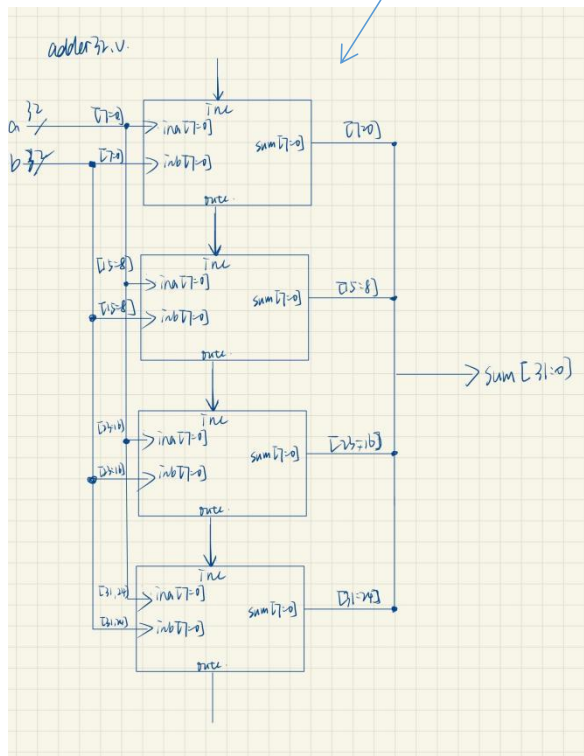

4、实验步骤

(1) 编写 adder8 模块，8 位全加器

```
module adder8(  
    input [7:0] ina,//一个八位的数字输入  
    input [7:0] inb,//一个八位的数字输入  
    input inc,//一个进位输入  
    output [7:0] sum,//一个八位的加法结果  
    output outc//一个向高位的进位  
);  
    assign {outc,sum}= ina+inb+inc;//8 位全加器  
endmodule
```

有 2 个 8 位数的输入和 1 个进位输入，产生 1 个 8 位的加法和结果和 1 个向高位的进位。

(2) 编写 8 位全加器功能仿真 testbench

```
module testbench1;  
    reg[7:0] op1,op2;  
    reg op;  
    wire[7:0] sum;  
    wire flag;  
    adder8 uut(op1,op2,op,sum,flag);//op1 是第一个 8 位数，op2 是第二个 8 位数，op 是进位，  
    sum 是 8 位加法运算和，flag 是进位标志  
    initial//可类比 C++的构造函数  
    begin  
        op1=8'b0;op2=8'b0;op=1'b0;  
    end  
    always #3 op1=$random%9'b1_0000_0000;//always 语句对后面的语句敏感，#3 代表延长 3 个  
    时间单位，合用意味着每隔 3 个时间单位，…。32 位数，取模的作用是取后 8 位  
    always #5 op2=$random%9'b1_0000_0000;//每隔 5 个时间单位，得到一个 8 位随机数  
    always #7 op=$random%2'b1_0;  
endmodule
```

(3) 编写 adder32 模块，32 位全加器，32 位加法器通过调用 8 位加法器实现。

```
module adder32(  
    input [31:0] ina,//32 位数输入  
    input [31:0] inb,//32 位数输入  
    input inc,//进位输入  
    output [31:0] sum,//一个 32 位加法结果  
    output outc,//一个 32 位加法向高位的进位  
    wire [2:0] c//每一步的进位  
);  
    adder8 u1 (.ina(ina[7:0]),.inb(inb[7:0]),.inc(inc),.outc(c[0]),.sum(sum[7:0]));//前 8 位数加法，  
    分别取两个输入的前 8 位数参与运算，进位是进位输入 inc，输出的是前 8 位运算的加法结果  
    和进位输出，进位输出记录在 c[0]里，加法运算结果记录在 sum 的前 8 位  
    adder8 u2 (.ina(ina[15:8]),.inb(inb[15:8]),.inc(c[0]),.outc(c[1]),.sum(sum[15:8]));//第 9-16 位  
    数加法，分别取两个输入的第 9-16 位数参与运算，进位是 c[0]，输出的是第 9-16 位运算的  
    加法结果和进位输出，进位输出记录在 c[1]里，加法运算结果记录在 sum 的第 9-16 位
```

```

        adder8 u3 (.ina(ina[23:16]),.inb(inb[23:16]),.inc(c[1]),.outc(c[2]),.sum(sum[24:16]));//第
17-24 位数加法, 分别取两个输入的第 17-24 位数参与运算, 进位是 c[1], 输出的是第 17-24
位运算的加法结果和进位输出, 进位输出记录在 c[2]里, 加法运算结果记录在 sum 的第 17-24
位

        adder8 u4 (.ina(ina[31:24]),.inb(inb[31:24]),.inc(c[2]),.outc(outc),.sum(sum[31:24]));//第
25-32 位数加法, 分别取两个输入的第 25-32 位数参与运算, 进位是 c[2], 输出的是第 25-32
位运算的加法结果和进位输出, 进位输出记录在 outc 里, 加法运算结果记录在 sum 的第 25-32
位

    endmodule

```

(4) 32 位全加器功能仿真 testbench


```

module testbenchben;
reg[31:0] op1,op2;//两个 32 位数输入
reg op;//进位输入
wire[31:0] sum;//一个 32 位加法结果
wire flag;//一个 32 位加法向高位的进位
adder32 uut(op1,op2,op,sum,flag);//op1 是第一个 32 位数, op2 是第二个 32 位数, op 是进位,
sum 是 32 位加法运算和, flag 是进位标志
initial//可类比 C++的构造函数
begin
    op1 = 0;
    op2 = 0;
    op = 0;
    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;
    // Add stimulus here
end

    always #10 op1 = $random; //$random 为系统任务, 产生一个随机的 32 位数
    always #10 op2 = $random; //$random 表示等待 10 个单位时间(10ns), 即每过 10ns, 赋值
一个随机的 32 位数
    always #10 op = {$random} % 2; //加了拼接符, {$random}产生一个非负数, 除 2 取余得
到 0 或 1
endmodule

```

(5) adder32, 32 位全加器, 仿真实验, 调成二进制数便于观察

 

调成二进制数便于检验, 第一个 32 位数 op1 是 0000 1010 0110 1110 1001 0011 0001 0100, 第二个 32 位数 op2 是 1000 1001 0001 1001 1011 0100 0001 0010, 进位 op 是 0, 32 位运算结果 sum 是 1001 0011 1000 1000 0100 0111 0010 0110, 进位输出 flag 是 0, 结果是正确的。

代码编辑和功能仿真都已完成，认为功能基本正确，后续流程就是上板验证了。

(6) 添加外围展示模块，`adder_display` 文件。对 `adder_display` 文件进行修改,只展示修改部分的代码。

```
//-----{调用加法模块}begin
    reg  [31:0] adder32_ina;
    reg  [31:0] adder32_inb;
    wire          adder32_inc;
    wire [31:0]   adder32_sum;
    wire          adder32_outc;
    adder32 adder32_module
    (
        .ina(adder32_ina),
        .inb(adder32_inb),
        .inc(adder32_inc),
        .sum(adder32_sum),
        .outc(adder32_outc)
    );
    assign adder32_inc = sw_cin;
    assign led_cout   = adder32_outc;
//-----{调用加法模块}end
```

```
//-----{从触摸屏获取输入}begin
    //根据实际需要输入的数修改此小节，
    //建议对每一个数的输入，编写单独一个 always 块
    //当 input_sel 为 0 时，表示输入数为加数 1，即 adder32_ina
    always @(posedge clk)
    begin
        if (!resetn)
            begin
                adder32_ina <= 32'd0;
            end
        else if (input_valid && !input_sel)
            begin
                adder32_ina <= input_value;
            end
    end

    //当 input_sel 为 1 时，表示输入数为加数 2，即 adder32_inb
    always @(posedge clk)
    begin
        if (!resetn)
            begin
                adder32_inb <= 32'd0;
            end
    end
```

```

        else if (input_valid && input_sel)
        begin
            adder32_inb <= input_value;
        end
    end
    //-----{从触摸屏获取输入}end

//-----{输出到触摸屏显示}begin
    //根据需要显示的数修改此小节，
    //触摸屏上共有 44 块显示区域，可显示 44 组 32 位数据
    //44 块显示区域从 1 开始编号，编号为 1~44，
    always @(posedge clk)
    begin
        case(display_number)
            6'd6 ://从第 6 格开始输出
            begin
                display_valid <= 1'b1;
                display_name  <= "ADD_1";
                display_value <= adder32_ina;
            end
            6'd7 ://第 7 格
            begin
                display_valid <= 1'b1;
                display_name  <= "ADD_2";
                display_value <= adder32_inb;
            end
            6'd8 ://第 8 格
            begin
                display_valid <= 1'b1;
                display_name  <= "RESUL";
                display_value <= adder32_sum;
            end
            default :
            begin
                display_valid <= 1'b0;
                display_name  <= 40'd0;
                display_value <= 32'd0;
            end
        endcase
    end
    //-----{输出到触摸屏显示}end
    //-----{调用触摸屏模块}end-----//

```

(7) 添加 lcd_module.dcp

```

  ▼ adder_display (adder_display.v) (2)
    > adder32_module : adder32 (adder32.v) (4)
      ▲ lcd_module : lcd_module (lcd_module.dcp)

```

LS-CPU-EXB-002 配套资源设计时，将 lcd_module 模块封装为一个黑盒的网表文件，只需要调用即可。

(8) 添加约束文件 adder.xdc


```

  ▼ Constraints (1)
    ▼ constrs_1 (1)
      ▲ adder.xdc


```

约束文件后缀名为.xdc，用“Add or create constraints”添加或创建约束文件。

5、实验结果分析

 

 第一个输入为 1111 1111，第二个输入为 1234 5678，进位标志 0，输出结果为 2345 6789。



第一个输入为 1666 6666，第二个输入为 2222 2222，进位标志 0，输出结果为 3888 8888。

6、总结感想

本次实验主要是学习使用 verilog 语言的语法和结构，理解计算机硬件的基本构建块，并学习使用 vivado 软件。先正确编写 8 位全加器并验证功能，再之后使用 4 个 8 位全加器

构建成一个 32 位全加器，实现更高位数的加法，这样可以减少后续检查错误需要消耗的时间。通过不断地测试和调试，最终实现了 32 位全加器的功能。`verilog` 的每个模块都应该有清晰的输入和输出端口，并且应该有良好的模块化设计,学会了如何使用仿真工具来验证代码的正确性，确保代码可以按照预期运行。通过将 8 位全加器组合成 32 位全加器，我理解了如何将更复杂的电路设计分解为更简单的模块，并将它们组合成更大的系统.